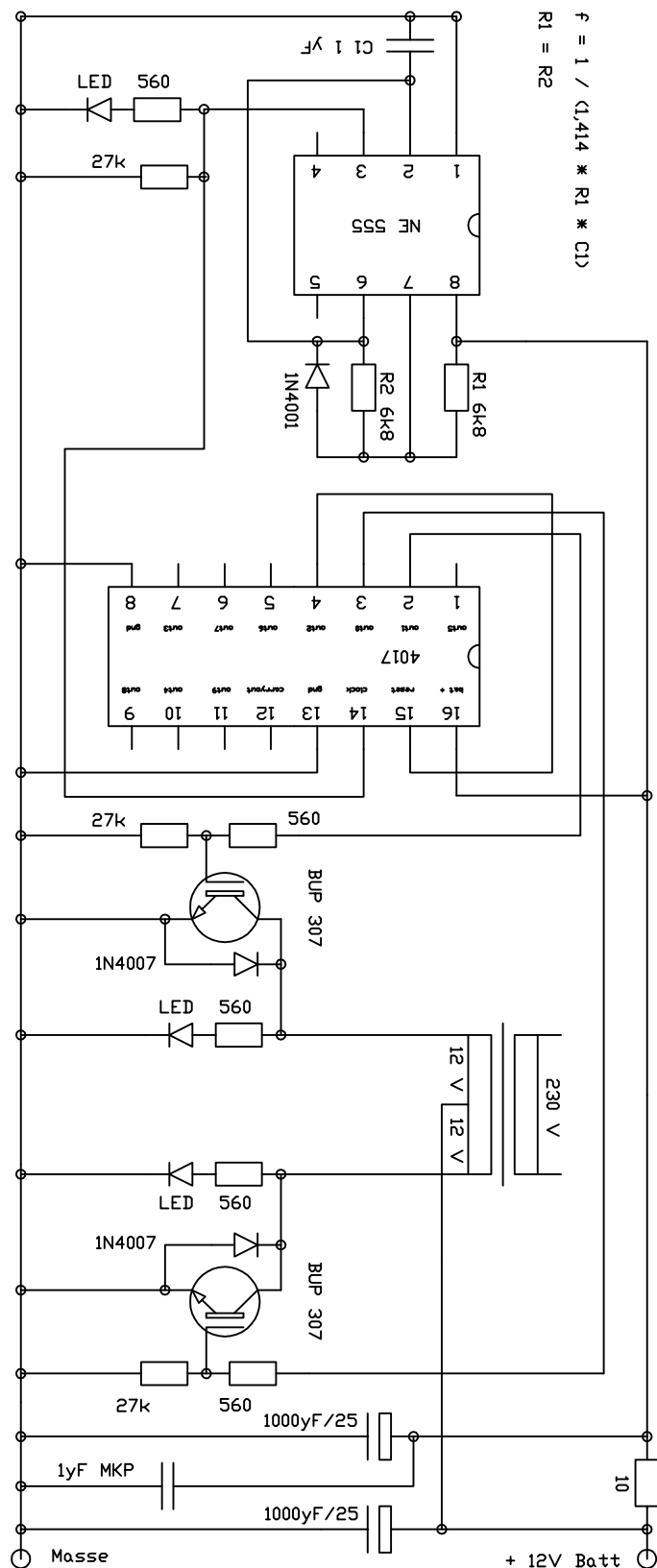


Rechteck-Wechselrichter mit IGBT Endstufe J. Wankmiller, 09/2009



$$f = 1 / (1,414 * R1 * C1)$$

$$R1 = R2$$